







Tema 3: Organización de la CPU


Unidad 2: Implementación de una ruta de datos (RISC-V monociclo)

> Rafael Casado González Rosa María García Muñoz María Teresa López Bonal Universidad de Castilla-La Mancha



Componentes del camino de datos Uso del reloj

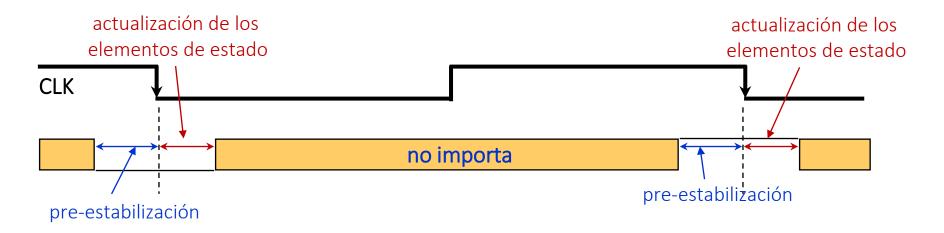
- La ejecución de una instrucción
 - □ Empieza en un flanco de reloj
 - ☐ Y se completa en el siguiente
- Los valores almacenados en la máquina se actualizan sólo en el flanco de reloj




Componentes del camino de datos Tipos de elementos

- Elementos combinacionales
 - ☐ Operan con datos
 - □ Sus salidas dependen sólo de las entradas actuales
 - □ Para una misma entrada, siempre produce la misma salida
 - □ ALU, generador de dato inmediato, multiplexores...
- Elementos secuenciales
 - □ Contienen un estado
 - □ Sus salidas dependen tanto de sus entradas como del contenido del estado interno
 - □ Registros y memorias


Componentes del camino de datos Memorias

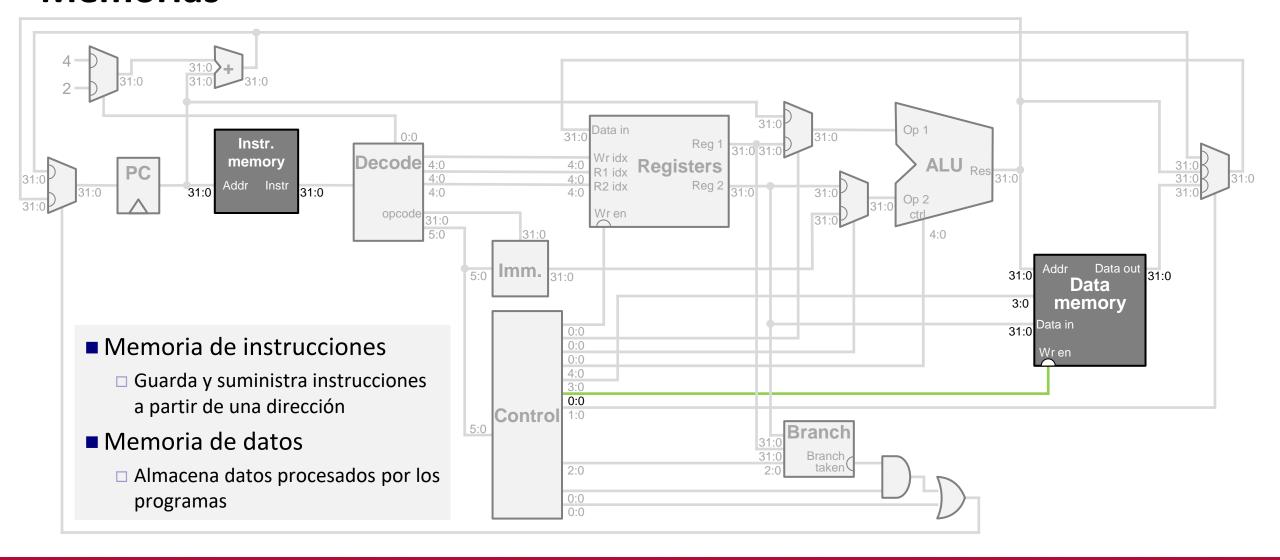

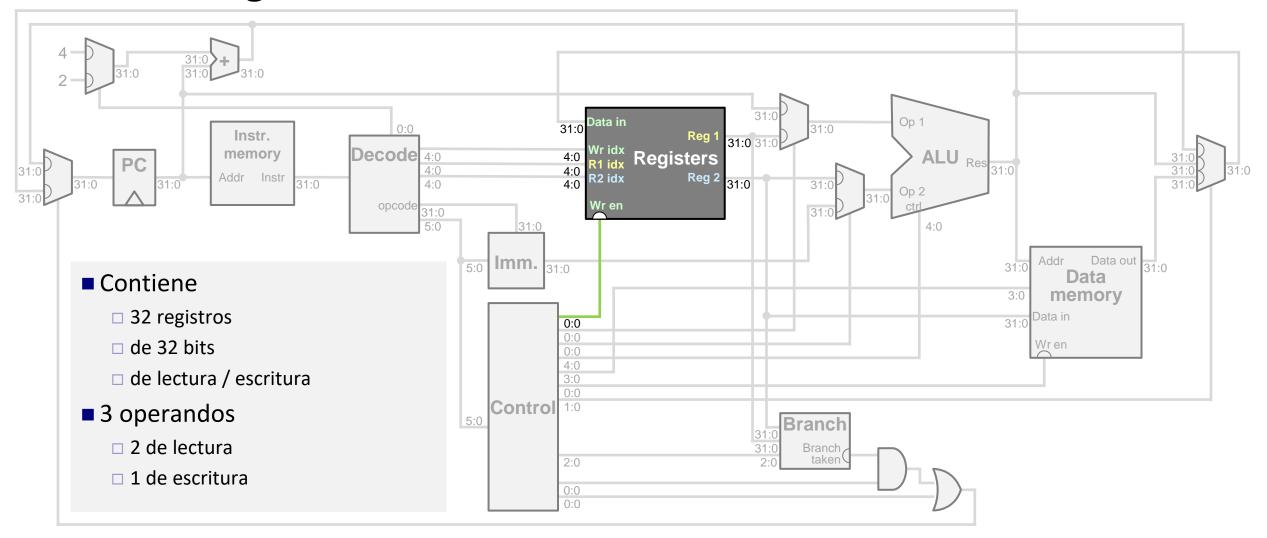
Componentes del camino de datos Banco de registros



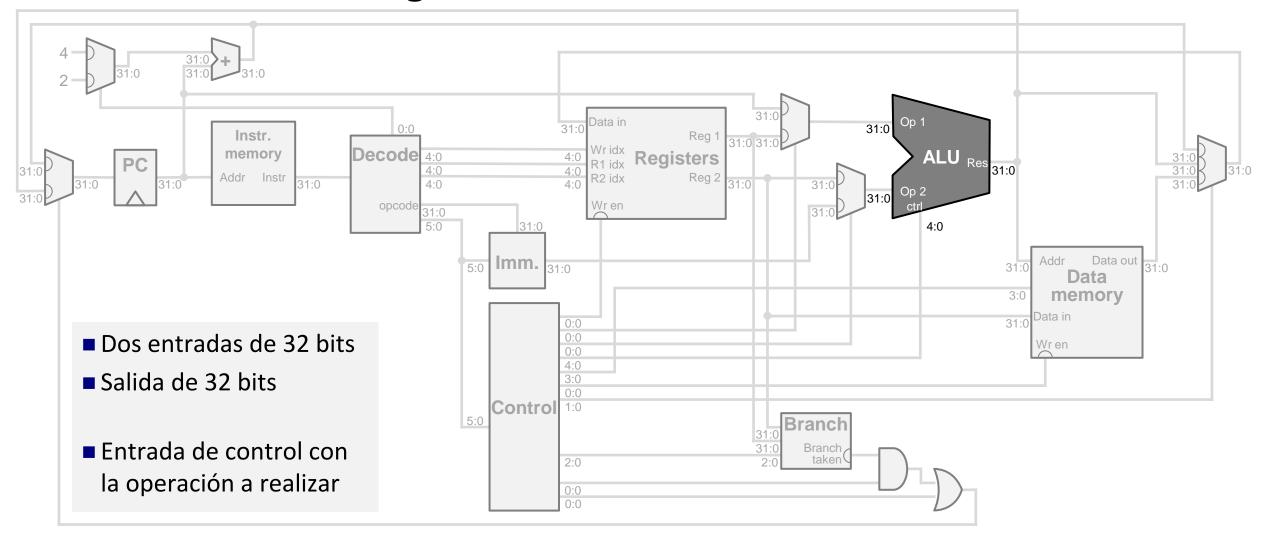
Componentes del camino de datos Unidad aritmético-lógica



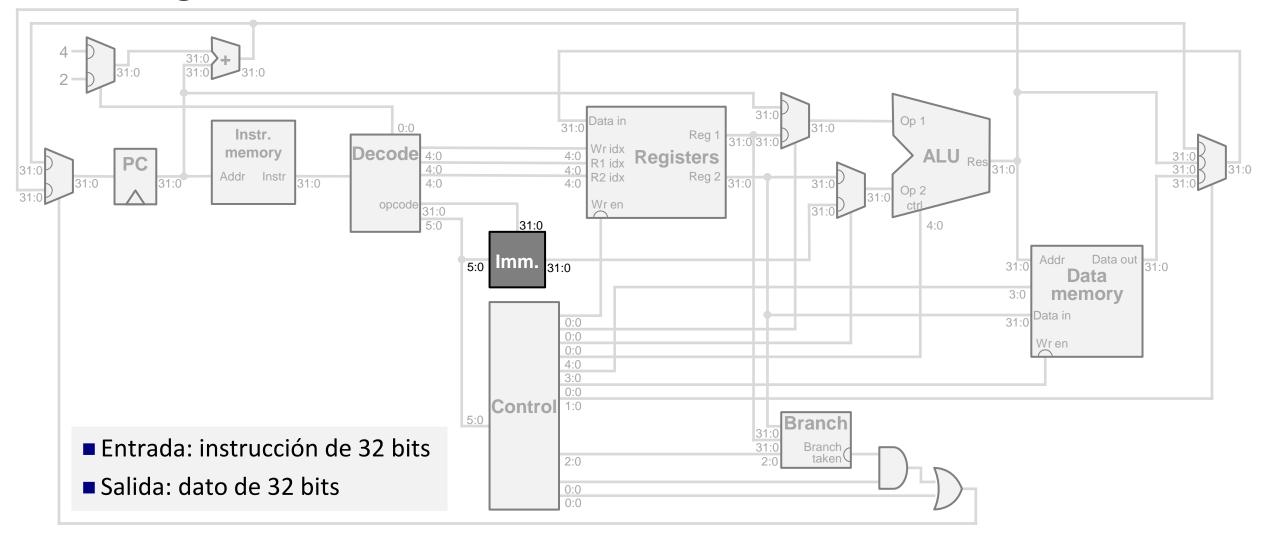
Componentes del camino de datos Unidad generadora de dato inmediato



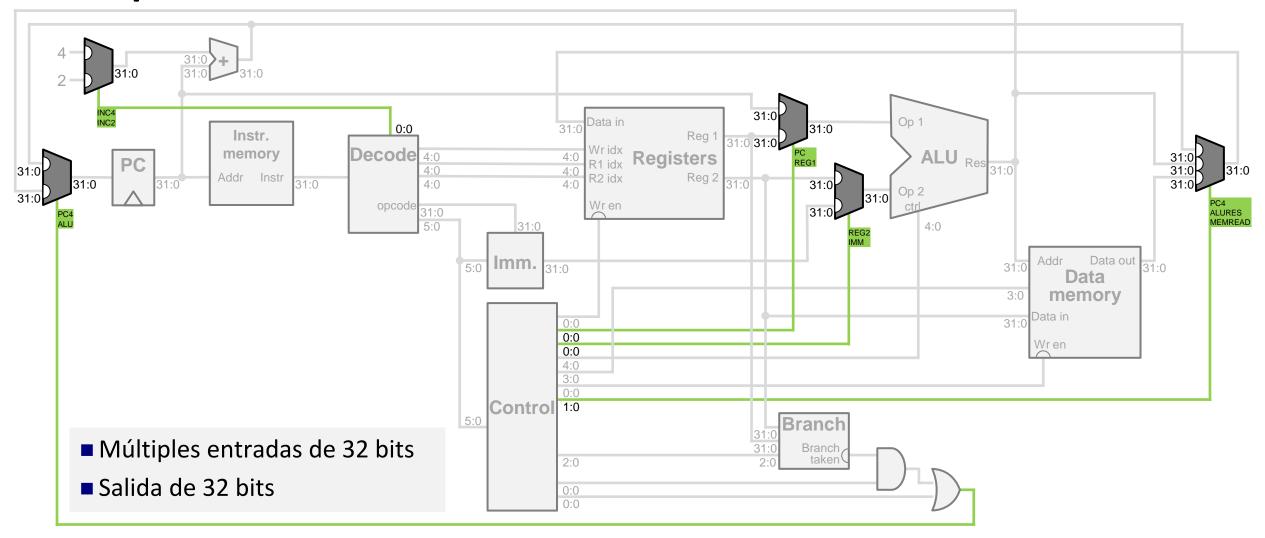
Componentes del camino de datos Multiplexores



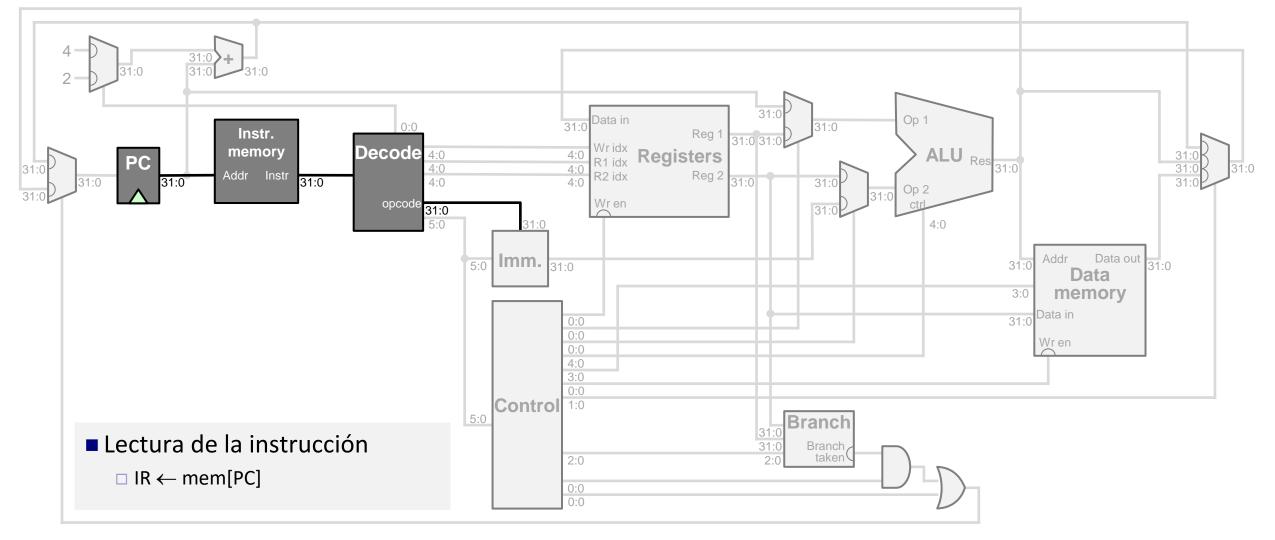
Ensamblaje del camino de datos Captura de instrucciones




Decodificación de instrucciones

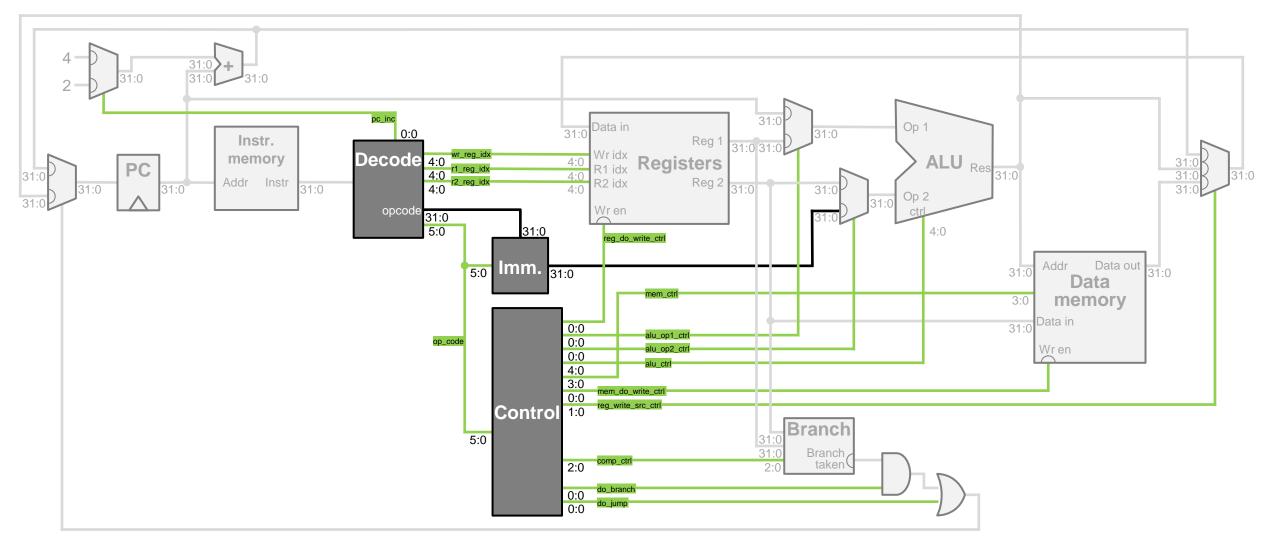


Decodificación de instrucciones

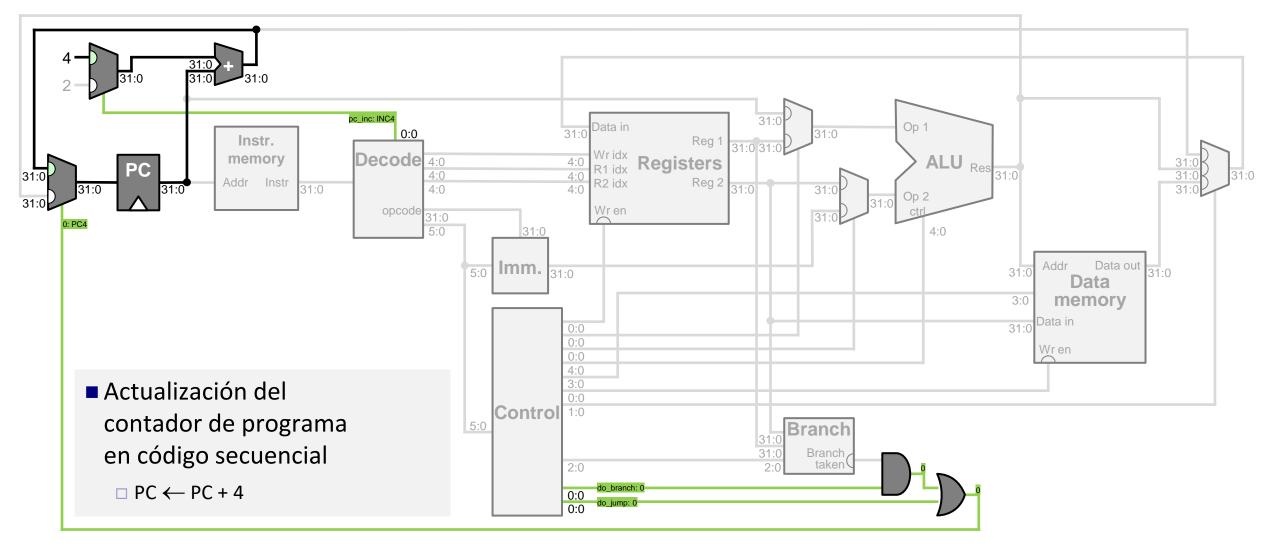


Operaciones entre registros

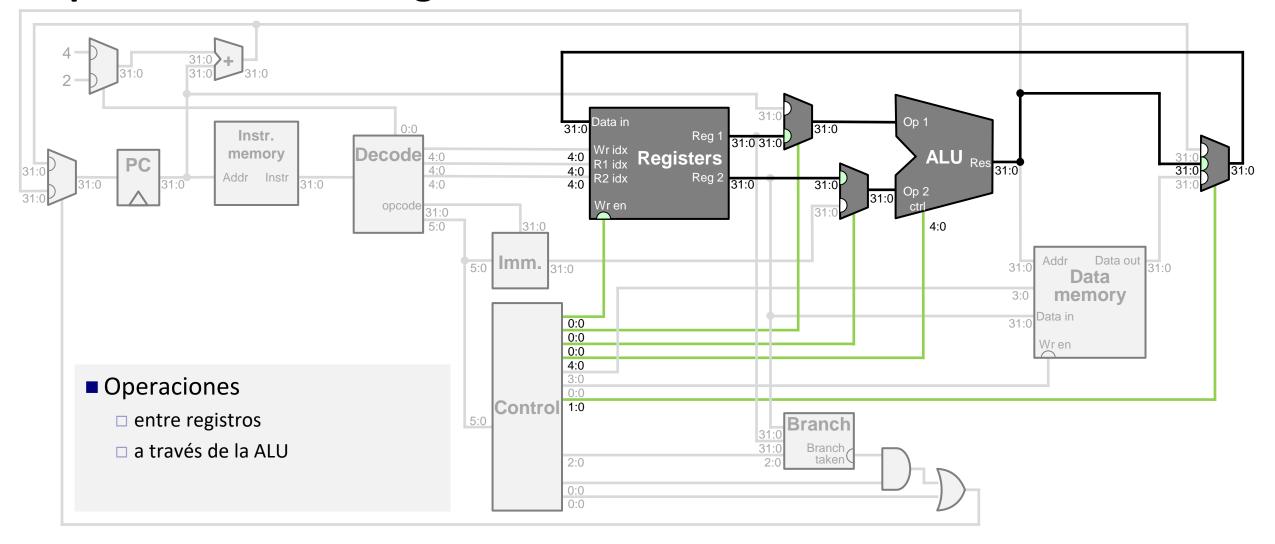

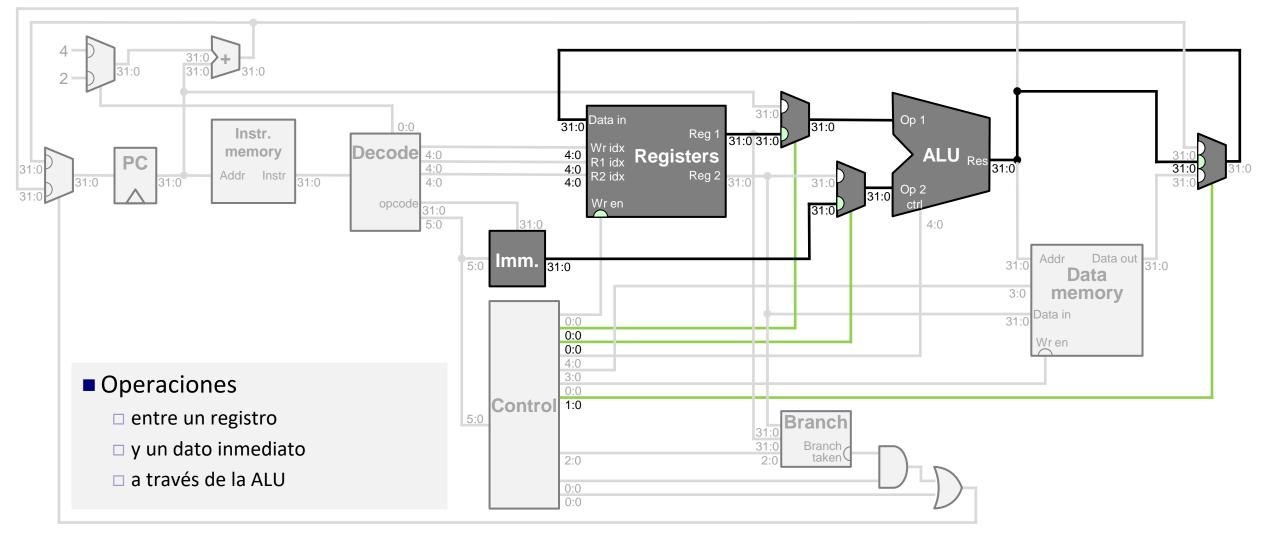
Ensamblaje del camino de datos Operaciones con dato inmediato




Lectura de memoria

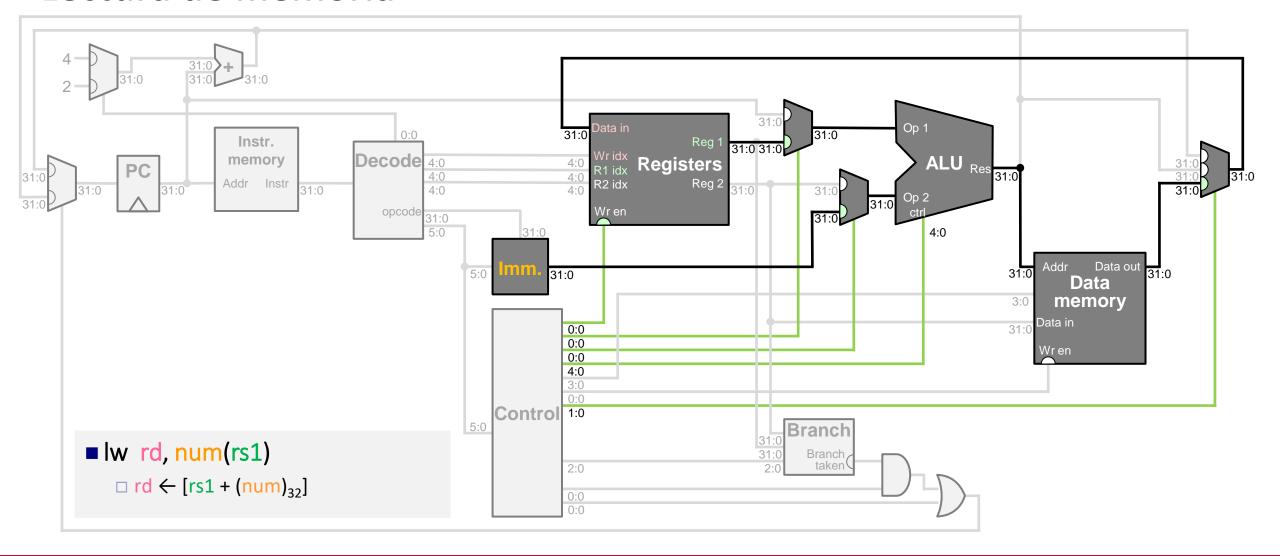


Escritura en memoria

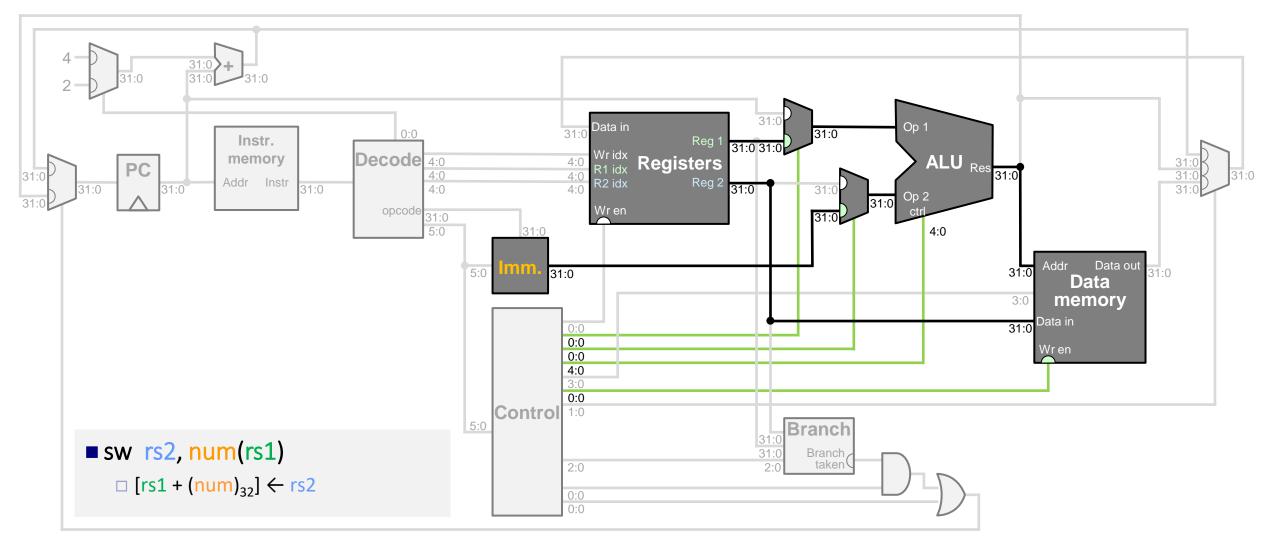

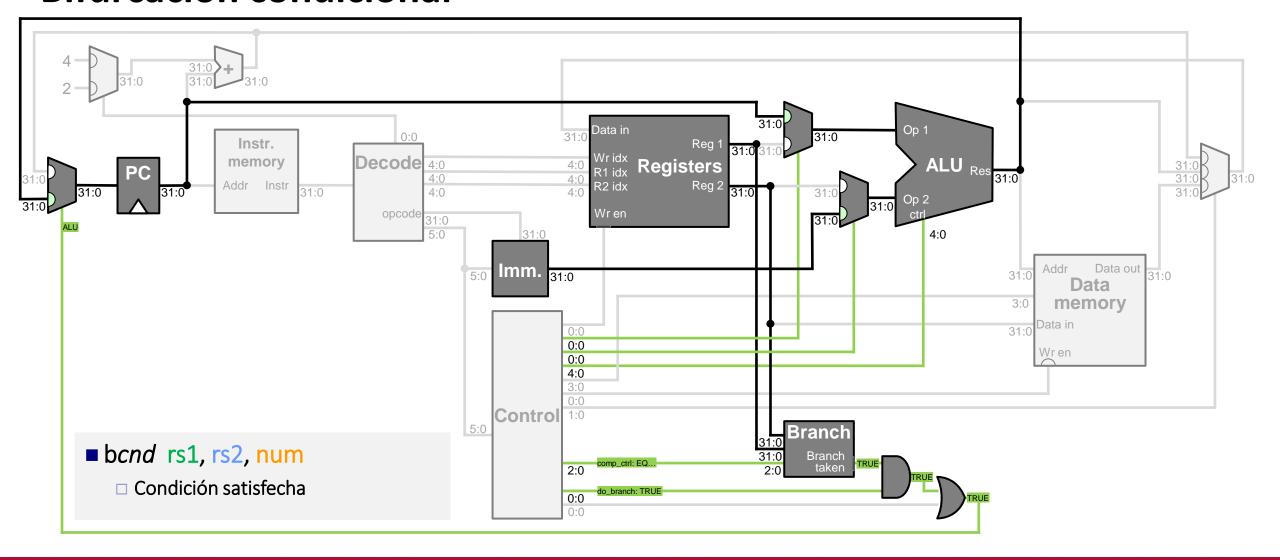Ensamblaje del camino de datos Bifurcación condicional



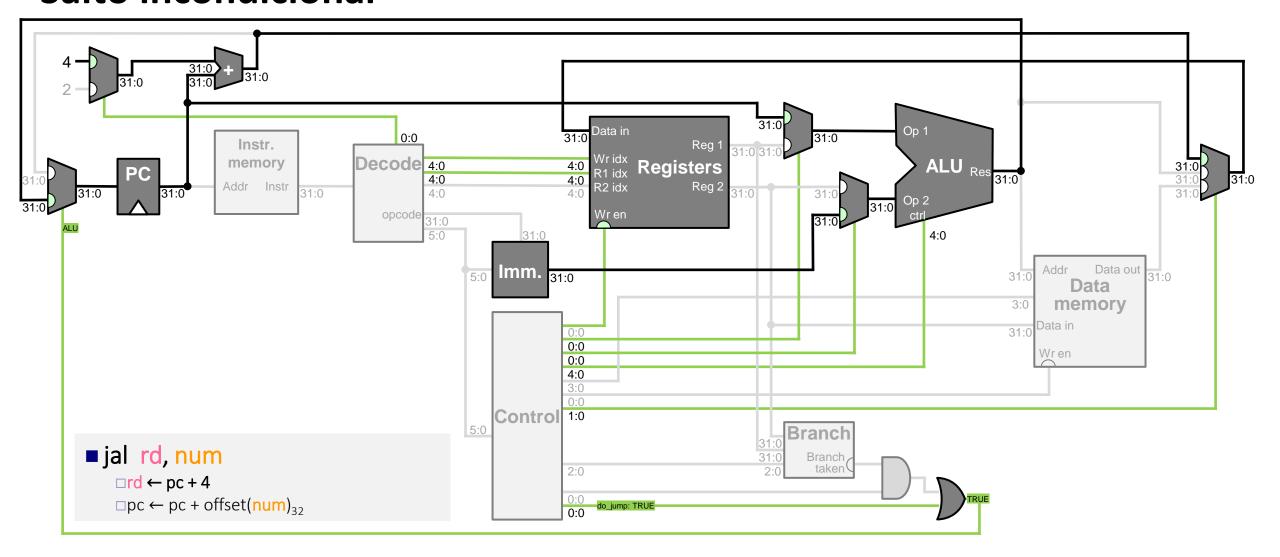Ensamblaje del camino de datos Salto incondicional



Ensamblaje del camino de datos Salto incondicional

